

## Potentiometer

Trīs pieslēgvietu rezistors ar maināmu pretestību, kura vērtību var nolasīt no Arduino. Pirmā pieslēgvietā tiek slēgta uz GND, otrā - 5V, trešā uz analoģo An pieslēgvietu. (Pieslēgvietas atkarīgas no potenciometra modeļa)

Pagriežot tiek pietuvināts pieslēgums kas iet uz analoģo pieslēgvietu, kas atkarībā no tuvinājuma pieslēgvietai sniedz spriegumu (0 -> 5V).

Vērtības var nolasīt ar `analogRead()` funkciju.

## Servomotors

Trīs pieslēgvietu "ierīce" => V+, GND, SIG. Servo motori parasti prasa vairāk nekā 5V, tādēļ ir ieteicams izmantot kondensātorus vai ārēju padevi.

Atkarībā no Servo modeļa - dažī rotē 0=>180, un dažī 360(DC motori) - Arduino izmantojot SIG pieslēgvietu var kontrolēt Servomotora spārna/spārnu(?) rotāciju vai tā rotācijas ātrumu.